# 组成原理课程第<u>六</u>次实报告 实验名称: 单周期 CPU 实验改进

# 一、实验目的

- 1. 理解 MIPS 指令结构,理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码,学会对这些指令进行归纳分类。
- 2. 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构,如延迟槽,哈佛结构的概念。
- 3. 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。
- 4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
- 5. 为后续设计多周期 cpu 的实验打下基础。实验内容说明
- 6.结合实验指导手册中的实验六(单周期 CPU 实验)完成功能改进,在原有 CPU 基础
- 上,扩充 CPU 可运行的 MIPS 指令,注意:扩充的指令应为一个时钟周期内能够执行完的指令,要求至少一个 R型,一个 I型,另外一个自选。

# 二、实验原理图

1.单周期 CPU 的实现框图如下:

 


图 7.3 单周期 CPU 的实现框图←

## 2.实验顶层模块框图如下

 


图 7.4 单周期 CPU 参考设计的顶层模块框图←

# 三、实验步骤

我通过对原代码进行修改,在单周期 CPU 中实现三条新的指令:无符号小于置位 (SLTU), 算数右移 (SRA), 以及装载字节 (LB)。

# 1.在 single\_cycle\_cpu.v 中的修改

(1)新增的指令定义"inst\_SLTU","inst\_SRA",和 "inst\_LB"。将新指令加入到 ALU 控制信号中,以便在执行阶段正确处理这些指令。

```
// 新增指令
assign inst_SLTU = op_zero & sa_zero & (funct = 6' b101011); // 小于无符号置位
assign inst_SRA = op_zero & (rs=5' d0) & (funct = 6' b000011); // 算数右移
assign inst_LB = (op = 6' b100100); // 无符号数装载字节
```

(2) 修改执行和访存模块

```
// 传递到执行模块的ALU源操作数和操作码
   wire inst_add, inst_sub, inst_slt,inst_sltu;
   wire inst_and, inst_nor, inst_or, inst_xor;
   wire inst_sll, inst_srl, inst_sra,inst_lui;
   wire inst lb;
   assign inst_add = inst_ADDU | inst_ADDIU | inst_LW | inst_SW; // 做加法运算指令
   assign inst_sub = inst_SUBU; // 減法
   assign inst_slt = inst SLT; // 小于置位
   assign inst_sltu= inst_SLTU; // 无符号小子置位,新增
   assign inst_and = inst_AND; // 逻辑与
   assign inst_nor = inst_NOR; // 逻辑或非
   assign inst_or = inst_OR; // 逻辑或
   assign inst_xor = inst_XOR; // 逻辑异或
   assign inst_sll = inst_SLL; // 逻辑左移
   assign inst_srl = inst_SRL; // 逻辑右移
   assign inst sra = inst SRA; // 算数右移, 新增
   assign inst_lui = inst_LUI; // 立即数装载高位
   assign inst_lb = inst_LB; // 立即数装载字节,新增
①执行部分的修改,确保 ALU 模块能够正确接收和处理新增指令所需的操作数和控制信
号。
                          ---{执行}begin--
   wire [31:0] alu_result;
   alu alu_module(
     .alu_control (alu_control ), // I, 12, ALU控制信号
      .alu_src1 (alu_operand1), // I, 32, ALU操作数1
      .alu_src2 (alu_operand2), // I, 32, ALU操作数2
      .alu_result (alu_result ) // 0, 32, ALU结果
                        -----{执行}end----
②访存部分的修改,确保在访存阶段处理新增的访存指令。
                      ------{访存}begin---
   wire [3 :0] dm wen;
   wire [31:0] dm_addr;
   wire [31:0] dm_wdata;
   wire [31:0] dm_rdata;
   assign dm_wen = {4{inst_SW}} & resetn; // 内存写使能,非resetn状态下有效
   assign dm_addr = alu_result;
                                    // 内存写地址,为ALU结果
                                    // 内存写数据,为rt寄存器值
   assign dm_wdata = rt_value;
   data_ram data_ram_module(
      .clk (clk
                ), // I, 1, 时钟
      .wen (dm_wen
                    ), // I, 1, 写使能
      .addr (dm_addr[6:2]), // I, 32, 读地址
      .wdata (dm_wdata ), // I, 32, 写数据
      .rdata (dm_rdata ), // 0, 32, 读数据
      //display mem
      .test_addr(mem_addr[6:2]),
      . test_data(mem_data
   ):
                          ---{访存}end---
```

③写回部分的修改,确保新指令能够正确写回结果到寄存器堆。

## 2.在 alu.v 中的修改

(1) 扩展了 alu control 的位宽:将 alu control 从 input [11:0] 扩展到 input [12:0]。

```
nodule alu(
```

```
input [12:0] alu_control, // ALU控制信号
input [31:0] alu_src1, // ALU操作数1, 为补码
input [31:0] alu_src2, // ALU操作数2, 为补码
output [31:0] alu_result // ALU结果
);
```

- (2) 增加了对 LB 指令的支持:
- ①在 alu control 中增加了第 13 位来表示 alu lb。

```
// ALU控制信号,独热码
wire alu_add; //加法操作
wire alu_sub; //减法操作
wire alu_slt; //有符号比较,小于置位,复用加法器做减法
wire alu_sltu; //无符号比较,小于置位,复用加法器做减法
wire alu_and; //按位与
wire alu_nor; //按位或
wire alu_or; //按位或
wire alu_slt; //逻辑左移
wire alu_slt; //逻辑右移
wire alu_sra; //算术右移
wire alu_lui; //高位加载
wire alu_lb; //字节加载
```

```
assign alu lb = alu control[12];
  assign alu_add = alu_control[11];
  assign alu_sub = alu_control[10];
  assign alu_slt = alu_control[9];
  assign alu_sltu = alu_control[ 8];
  assign alu and = alu control[7];
  assign alu_nor = alu_control[6];
  assign alu_or = alu_control[5];
  assign alu_xor = alu_control[4];
  assign alu_sll = alu_control[3];
  assign alu_srl = alu_control[2];
  assign alu_sra = alu_control[1];
  assign alu_lui = alu_control[0];
②新增了 lb result, 用于字节加载操作: assign lb result = {alu src2[7:0], 24'd0};
  assign and_result = alu_src1 & alu_src2;
                                       // 与结果为两数按位与
  assign or_result = alu_src1 | alu_src2;
                                        // 或结果为两数按位或
  assign nor_result = ~or_result;
                                        // 或非结果为或结果按位取反
  assign xor_result = alu_src1 ^ alu_src2;
                                      // 异或结果为两数按位异或
  assign lui_result = {alu_src2[15:0], 16'd0}; // 立即数装载结果为立即数移位至高半字节
  assign lb_result = {alu_src2[7:0], 24'd0}; // 字节装载
③在最终结果选择逻辑中添加了 alu lb 对应的 lb result。
  // 选择相应结果输出
  assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :
                    alu slt
                                     ? slt_result :
                                     ? sltu_result :
                    alu_sltu
                    alu_and
                                     ? and_result :
                                     ? nor_result :
                    alu_nor
                                     ? or_result :
                    alu_or
                    alu_xor
                                     ? xor_result :
                    alu_sll
                                     ? sll result :
                    alu_srl
                                     ? srl_result :
                                     ? sra_result :
                    alu_sra
                    alu_lui
                                     ? lui_result :
                                    ? lb result:
                    alu lb
                    32' d0;
```

## 3.在 inst rom.v 中的修改

添加了对三个新 MIPS 指令(SRA, LB, SLTU)的支持。这些新指令被插入到指令存储器中并在指定的地址处进行执行。

#### (1) 新增指令部分

①用 sra 指令替换了 beq 指令,这个指令将寄存器 \$2 的值算术右移 1 位,并将结果存储到寄存器 \$14 中。

指令地址 0x2C (11号)

修改前: beq \$9,\$1,#2(32'h11210002) - 条件跳转指令。

修改后: sra \$14, \$2, #1 (32'h00027043) - 算术右移指令。

②用 lbu 指令替换了 addiu 指令,这个指令将内存地址为 \$0+7 的字节装入寄存器 \$15 中。

指令地址 0x30(12号)

修改前: addiu \$1,\$0,#4 (32'h24010004) - 不执行的指令。

修改后: lbu \$15, #7(\$0) (32'h900F0007) - 装入无符号字节指令。

③用 sltu 指令替换了 lw 指令,这个指令将寄存器 \$4 和 \$5 的值进行无符号比较,如果 \$4 小于 \$5,则寄存器 \$13 设为 1,否则设为 0。

指令地址 0x34(13号)


修改前: lw \$10,#19(\$1) (32'h8C2A0013) - 从内存装入字指令。

修改后: sltu \$13, \$4, \$5 (32'h00856829) - 设置无符号小于指令。

```
assign inst_rom[11] = 32'h00027043; // 2CH: sra $14, $2, #1 | $14 = $2 >> 1
assign inst_rom[12] = 32'h900F0007; // 30H: lbu $15, #7($0) | $15 = [$7]
assign inst_rom[13] = 32'h00856829; // 34H: sltu $13, $4, $5 | $13 = $4 < $5 ? 1 : 0
```

# 四、实验结果分析


### 1.仿真结果截图

 


### 2.试验箱运行结果拍照

由下面的上箱结果可以看出,成功实现了扩充 CPU 可运行的 MIPS 指令,在单周期 CPU 中实现三条新的指令:无符号小于置位 (SLTU),算数右移 (SRA),以及装载字节 (LB)。


①指令地址 0x2C(11号)——算术右移指令。

 

②指令地址 0x30 ——装入无符号字节指令。

 

③指令地址 0x34 —— 设置无符号小于指令。

 

# 五、总结感想

这次的实验通过对原有单周期 CPU 进行改进,实现了三条新的 MIPS 指令,这为我对 CPU 设计和 Verilog 语言应用的理解提供了更深入的认识。在扩充指令的过程中,我需要充分理解新指令的功能和编码方式,以确保在一个时钟周期内能够正确执行指令。这个过程不仅考验了我的逻辑思维能力,也提升了我的 Verilog 编程技能。

通过这次实验,我对 MIPS 指令集的常用指令有了更深入的了解,还学会了如何对指令进行归纳分类和扩充。同时,通过实践对单周期 CPU 的原理和设计有了更清晰的认识,对处理器结构中的延迟槽和哈佛结构也有了更深入的认识,我更加熟悉了 CPU 设计的流程和方法。